

Versuche mit Feldeffekt-Transistoren

I. Ziel der Versuche.

Verständnis der Funktionsweise von Feldeffekt-Transistoren. Anwendung von Transistoren an typischen Beispielschaltungen.

II. Vorkenntnisse.

Physikalische Grundlagen von Feldeffekt-Transistoren, Kennlinienfelder von MOS-FETs (IGFET) und J-FETs, Grundschaltungen (Source, Drain- und Gateschaltung), Arbeitspunkteinstellung, Verstärkerschaltungen, Schaltzeichen.

In der heutigen Praktikumsserie werden die Versuche mit bipolaren und Feldeffekt-Transistoren fortgeführt. Dabei werden die Transistoren in einigen „typischen“ Schaltungen eingesetzt. Diejenigen, die in der letzten Serie den Versuch mit der Kollektorschaltung (Emitterfolger) nicht erledigt haben, können diese Schaltung entweder mit einem bipolaren oder einem Feldeffekt-Transistor aufbauen (Siehe 2.1).

1. Kennlinienfelder von Feldeffekt-Transistoren:

In der folgenden Abbildung finden Sie eine Zusammenstellung der Kennlinienfelder verschiedener Feldeffekt-Transistoren.

TYP	Schaltbild	Kennlinien
JFET n-Kanal selbstleitend		
JFET p-Kanal selbstleitend		
IGFET n-Kanal selbstleitend		
IGFET n-Kanal selbstsperrend		
IGFET p-Kanal selbstleitend		
IGFET p-Kanal selbstsperrend		

Abbildung 8.63: Klassifizierung, Zählpfeilrichtungen und Kennlinienfelder von FETs


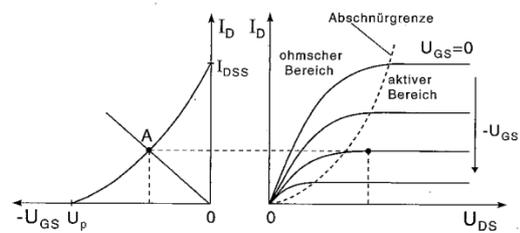


Abbildung 8.64: Übertragungskennlinie und Ausgangskennlinienfeld des JFETs. Hier: n-Kanal-JFET

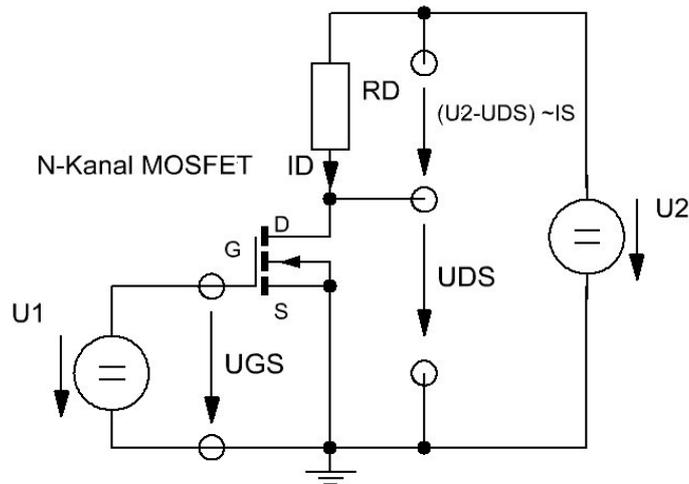Diese Kennlinienfelder sollen mit der unten stehenden Schaltung gemessen werden, d.h es müssen die Größen I_D , U_{DS} und U_{GS} gleichzeitig aufgezeichnet werden. Den Strom I_D erhält man aus der Spannungsdifferenz am Widerstand $R_D=10\ \Omega$.



- 1.1. Benutzen Sie Kanal 5 bis 7 des USB-Datenaufnahmegerätes, um die Spannungen U_2 , U_{DS} und U_{GS} zu messen. Die Spannungsmessbereiche betragen:
 Kanal 5 (U_{GS}) $\pm 4\text{ V}$ (F.S.)
 Kanal 6 (U_2) $\pm 10\text{ V}$ (F.S.)
 Kanal 7 (U_{DS}) $\pm 10\text{ V}$ (F.S.)
- 1.2. Bauen Sie die dargestellte Schaltung auf der vorbereiteten Platine auf, und schließen Sie das USB-Datenaufnahmesystem an. Wählen Sie aus dem Sortiment einen Typ Feldeffekt-Transistor aus. Beachten Sie die Polung der Versorgungsspannungen, die sich je nach Transistor-Typ gegenüber dem Schaltplan umkehren können (siehe Abb. Seite 1). Einige der Feldeffekt-Transistoren sind als SMD Typen auf kleine Platinen aufgelötet.
- 1.3. **Ausgangskennlinienfeld ($I_D(U_{DS})$):** Stellen Sie mit dem x-y-Plotter I_D als Funktion von U_{DS} mit U_{GS} als Parameter dar. Verwenden Sie folgende Spannungen:

Transistor	Typ	U_{GS} (jeweils 4 Werte)	U_{DS}
BSS 138	n-Kanal MOS FET	1 V bis 2V	0V bis 3V
BSS 83P	p-Kanal MOS FET	-1.5 V bis -3V	0V bis -3V
BF 245C	n-Kanal J-FET	0 bis -4V	0 bis 10 V

Die Spannung U_{DS} können Sie entweder mit dem Labornetzgerät oder mit dem Funktionsgenerator erzeugen (Sägezahn mit langer Periodendauer $\sim 1\text{s}$). Der Strom I_D ergibt sich aus den Differenzspannungen $(U_2 - U_{DS})/R_D$. Speichern Sie die Daten in Tabellen ab, um sie später auswerten zu können.


- 1.4. **Übertragungskennlinienfeld ($I_D(U_{GS})$):** Modifizieren Sie die Schaltung indem Sie jetzt U_1 mit dem Funktionsgenerators erzeugen. Wählen Sie für U_{DS} die maximal in der Tabelle angegebenen Werte. Schauen Sie sich die Daten $I_D(U_{GS})$ mit dem x-y Plotter an und speichern Sie den Datensatz ab.
- 1.5. **Hausaufgabe:** Zeichnen Sie das Ausgangskennlinienfeld $I_D(U_{DS})$ mit U_{GS} als Parameter und das Übertragungskennlinienfeld $I_D(U_{GS})$.
- 1.6. **Hausaufgabe:** Bestimmen Sie graphisch aus dem Kennlinienfeld die Schwellenspannung U_{th} für den MOS-FET bzw. die Abschnürspannung U_P für den J-FET, und vergleichen Sie die Werte mit dem Datenblatt.
- 1.7. **Hausaufgabe:** Der Verlauf der Übertragungskennlinie lässt sich in guter Näherung sowohl

für den J-FET als auch für den MOSFET folgendermaßen angeben: $I_D = I_{DSS} \left[1 - \frac{U_{GS}}{U_L} \right]^2$


Es ist $U_L = U_p$ für den J-FET und $U_L = U_{th}$ für den MOSFET. Passen Sie den angegebenen Zusammenhang an die Übertragungskennlinie an und bestimmen daraus U_L und I_{DSS} .

1.8. Hausaufgabe: Bestimmen Sie Steilheit $S = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}}$ im Punkt $U_{GS} = \frac{U_L}{2}$.

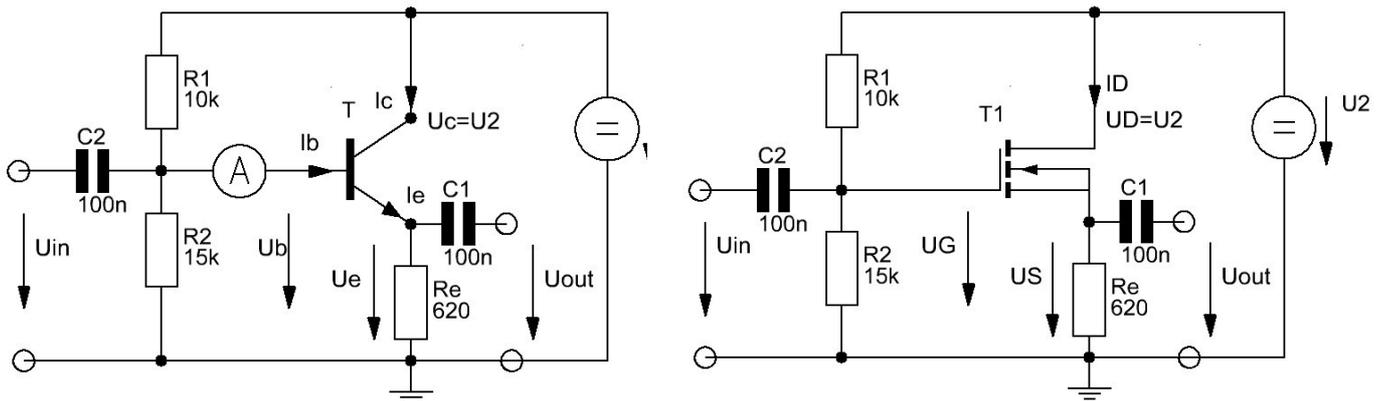2. Kollektorschaltung (Emitterfolger) oder Drainschaltung (Sourcefolger)



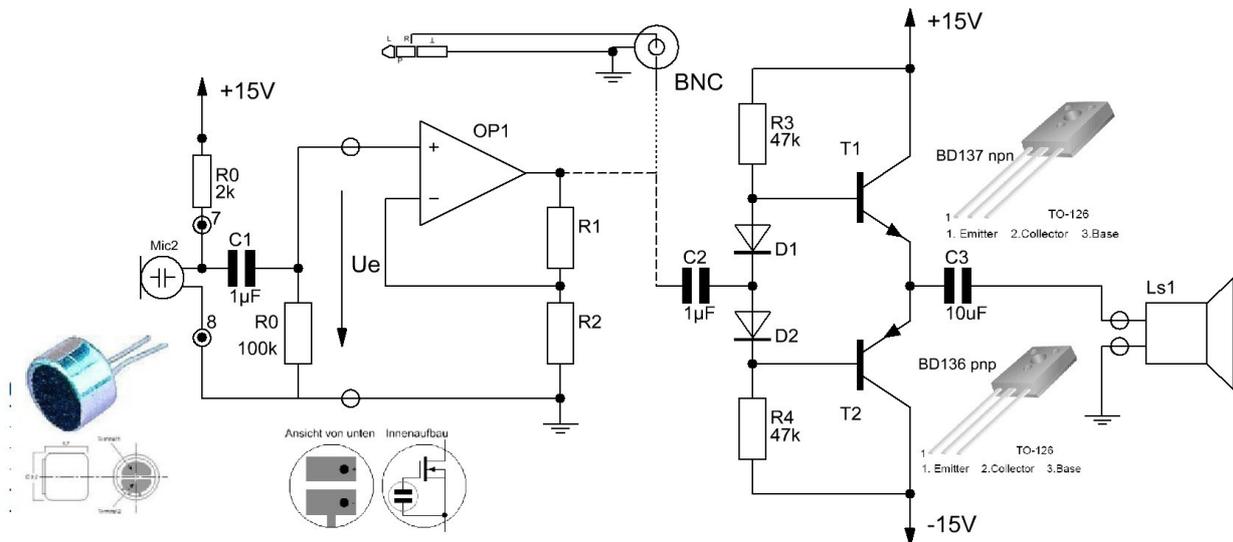- 2.1. Bauen Sie eine der obenstehenden Transistorschaltungen auf. Wählen Sie den Arbeitspunkt mit den Widerständen R_1 und R_2 so, dass Sie etwa die Hälfte der Betriebsspannung an der Basis bzw. am Gate erreichen.
- 2.2. Messen Sie alle Spannungen am Transistor mit dem Multimeter und tragen Sie diese in den Schaltplan ein (Gleichstromanalyse). Hierzu wird noch keine Spannung U_{in} angelegt. Welche Spannung erwarten Sie zwischen Basis und Emitter bzw. zwischen Gate und Source?
- 2.3. Nur für bipolare Transistoren: Schalten Sie vor die Basis das Multimeter in Reihe und messen Sie direkt den Basisstrom I_b . Den Emitterstrom I_e erhalten Sie über den Spannungsabfall am Widerstand R_e . Wie groß ist die Gleichstromverstärkung $B = I_c / I_b$?
- 2.4. Koppeln Sie über die Kapazität C_2 eine sinusförmige Spannung ein und schauen Sie sich diese gemeinsam mit der Ausgangsspannung U_{out} auf dem Oszillographen an. Nehmen Sie das Oszillographenbild ins Protokollheft auf und bestimmen Sie die Spannungsverstärkung U_{out}/U_{in} .
- 2.5. **Hausaufgabe:** Führen Sie eine vollständige Gleichstromanalyse an den Knotenpunkten der Schaltung durch und vergleichen Sie diese mit den gemessenen Werten. Verwenden Sie dazu die Daten aus den Kennlinienfeldern.
- 2.6. **Hausaufgabe:** Warum nennt man diese Schaltung auch Spannungsfolger und welchem Zweck könnte sie dienen?



3. Leistungsverstärker

Bauen Sie die dargestellte Verstärkerschaltung auf zwei Platinen auf. Wählen Sie für die Operationsverstärkerschaltung die Widerstände R_1 und R_2 so aus, dass die Verstärkung $V \approx 10$ beträgt. Sie können die Widerstände auch durch einen $10\text{ k}\Omega$ Potentiometer ersetzen und haben damit eine variable Verstärkung (Lautstärkeregelung). Setzen Sie das Mikrofon zunächst noch nicht ein.

Die Anschlüsse der beiden komplementären Leistungstransistoren BD137/BD138 entnehmen Sie bitte aus dem ausliegenden Datenblatt. Um die Einschaltswelle (0.7 V) der Transistoren und damit die verbundenen Übernahmeverzerrungen zu minimieren, werden zwei Dioden D1 und D2 verwendet. Hierdurch sollte das Eingangssignal unverzerrt übertragen werden. Die Kapazität des Kondensator C_3 , der lediglich dem Schutz der Transistoren und des Lautsprechers dient, wählen Sie möglichst groß. $R_3 = R_4 = 47\text{ k}\Omega$ dient der Arbeitspunkteinstellung und C_1 und C_2 zur Einkopplung der Signale.

- 3.1. Testen Sie den Verstärker indem Sie einen Finger an den Eingang halten. Es sollte ein „Brumm“ zu hören sein. Schließen Sie anschließend das Mikrofon an und testen Sie damit ihre Verstärkeranordnung. Sie können auch ihren MP3 Player über das Kabel mit Klinkestecker an den Eingang des Leistungsverstärkers über den Kondensator C_2 (siehe Abbildung) anschließen. Trennen Sie dazu die OP-Schaltung vom Leistungsverstärker. Der Kondensator C_2 verhindert die Einkopplung einer Gleichspannung zu ihren MP3-Player.
- 3.2. Ersetzen Sie den Lautsprecher durch einen $1\text{ k}\Omega$ Widerstand. Geben Sie ein schwaches sinusförmiges Signal auf den Eingang des Verstärkers und beobachten Sie gleichzeitig Eingangs- und Ausgangssignal bei Frequenzen von 10 Hz bis 20 kHz .
- 3.3. Schließen Sie den Lautsprecher direkt an den Frequenzgenerator an. Der Ton soll mit dem Mikrofon aufgenommen werden. Messen Sie den gesamten Frequenzgang ihrer Verstärkeranordnung, in dem Sie das Verhältnis von Eingangsspannung am Frequenzgenerator zur Ausgangsspannung am Verstärker bestimmen. Tasten Sie den gesamten hörbaren Frequenzbereich ab (ca. 20 Punkte).
- 3.4. **Hausaufgabe:** Tragen Sie dieses Spannungsverhältnis als Funktion der Frequenz im doppelt logarithmischen Maßstab auf.
- 3.5. Deaktivieren Sie die Dioden durch Drahtbrücken. Der Verstärker wird dadurch in den sogenannten Class B Modus versetzt. Das Ausgangssignal sollte jetzt deutlich verzerrt aussehen. Nehmen Sie das Ausgangssignal mit dem Oszilloskop auf und übertragen Sie das Bild ins Protokollheft. Erklären Sie das Verhalten.